



На сколько ампер изменится сила тока, если увеличить сопротивление с 1 Ома до 1,5 Ом?