



Ток в цепи электродвигателя уменьшился с 12 до 4 Ампер. На сколько Ом при этом увеличилось сопротивление цепи?